

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑设计
姓 名:	
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
邮 箱:	
QQ 号:	
电 话:	
指导教师:	蔡铭
报告日期:	2023 年 12 月 17 日

浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计 实验类型： 综合

实验项目名称： 同步时序电路设计

学生姓名： 学号： 同组学生姓名：

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2023 年 12 月 6 日

一、操作方法和实验步骤

同步计数器

- 计数器用来存储特定事件或过程发生次数的设备,每个时钟输入的脉冲都会使计数器增加或减少。计数器电路通常由多个触发器级联连接而成。
- 本实验设计的**同步计数器**,所有触发器的时钟输入端连接在一起,由输入时钟脉冲触发,所有触发器的状态是同时改变的。

四位同步二进制计数器

- 四位同步二进制计数器的功能描述如下:该计数器将输入时钟信号,输出四位二进制值,其中,二进制从高位到低位分别为 Qd, Qc, Db, Da。在每一个时钟的上升沿,二进制的值就会自增。由此,我们可以得到该计数器的真值表。

	Qd	Qc	Qb	Da	Db	Dc	Dd
0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	0	0
3	1	1	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1
5	1	0	1	0	0	1	1
6	0	1	1	0	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	1	1
10	0	1	0	1	1	1	0
11	1	1	0	1	0	0	1
12	0	0	1	1	1	0	1
13	1	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0

- 接下来,我们可以化简得到其布尔表达式。


$$D_A = \overline{Q_A}$$

$$D_B = \overline{Q_A \oplus Q_B}$$

$$D_C = \overline{(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}}$$

$$D_D = \overline{(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}}$$

- 根据上述内容，我们可以绘制出同步计数器的原理图。

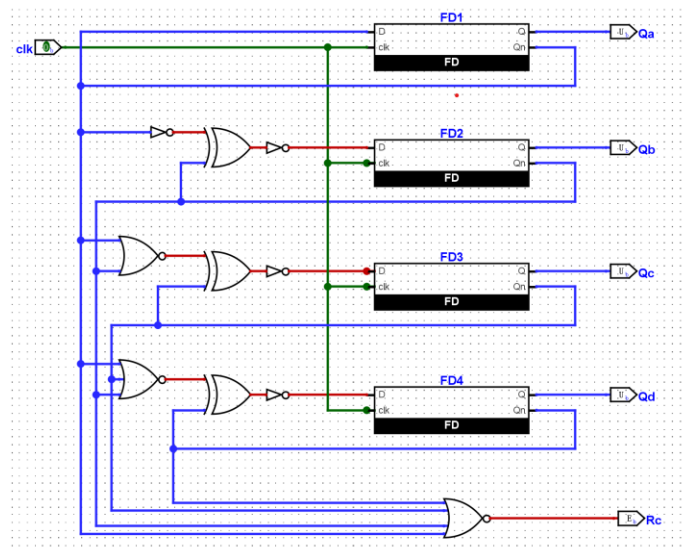

- 需要格外注意的是，由于我们绘制的 D Latch 无法实现自动初始化，因此在转化为 verilog 代码时我们需要重构触发器，让它能够在初始化条件下赋值为 0，防止其进入未定义状态。
- 下面是触发器的 verilog 代码。

```

module FD (
    input clk,
    input D,
    output Q,
    output Qn
);

    reg Q_reg = 1'b0;
    always @(posedge clk) begin
        Q_reg <= D;
    end
end

```

```

    assign Q = Q_reg;
    assign Qn = ~Q_reg;

endmodule

```

可逆二进制同步计数器

- 可逆二进制同步计数器可以实现以下功能：
 - 在**时钟上升沿**对输出 **cnt** 进行修改；当 **s = 0** 时进行自增，**s = 1** 时进行自减。
 - 非饱和计数，当前计数若为 **16'hFFFF** 则**自增**后为 **16'h0**；当前计数若为 **16'h0** 则**自减**后为 **16'hFFFF**。
- 由于该计数器的逻辑实现比较繁琐，绘制电路图的成本比较高，因此在这里我们选择用 **verilog** 代码实现。

```

`timescale 1ns / 1ps
/** module RevCounter
 * input
 *   clk: A clock signal driven by module clk_1s.
 *   s: 0 for increment, 1 for decrement
 * output
 *   cnt: a 16-bits register
 *   Rc: rise when the counter reset(i.e. carry will be set), that is,
 *       Rc becomes 1 when
 *           increment(s=0 & cnt=F) or decrement(s=1, cnt=0)
 */

module RevCounter(
    input wire clk,
    input wire s,
    input wire rst,
    output reg [15:0] cnt,
    output wire Rc
);

    assign Rc = (~s & (~cnt)) | (s & (&cnt));
    initial begin
        cnt = 0;
    end

    always @(posedge clk) begin
        if(s==0) begin
            if(cnt==16'hFFFF) begin
                cnt <= 0;
            end
            else begin
                cnt <= cnt + 1'b1;
            end
        end
        else begin
            if(cnt==16'h0000) begin
                cnt <= 16'hFFFF;
            end
            else begin

```

```

        cnt <= cnt - 1'b1;
    end
end
end
endmodule

```

分频器的设计

- 由于 SWORD 板的时钟信号频率很高，直接用它作为输入可能导致显示的数字无法被我们观察到的情况，因此我们需要对时钟进行分频。分频之后，我们可以得到 1Hz 的脉冲方波，作为计数器的脉冲输入。

```

`timescale 1ns / 1ps

module clk_1s(
    input clk,
    output reg clk_1s
);

    reg [31:0] cnt;

    initial begin
        cnt = 32'b0;
    end

    wire[31:0] cnt_next;
    assign cnt_next = cnt + 1'b1;

    always @(posedge clk) begin
        if(cnt<50_000_000)begin
            cnt <= cnt_next;
        end
        else begin
            cnt <= 0;
            clk_1s <= ~clk_1s;
        end
    end

endmodule

```

下板验证

- 在完成上述的功能模块后，我们加入在之前设计好的 DispNumber 模块，最后完成 top 模块，就可以进行上板验证了。

```

module Top(
    input wire clk,
    input wire [1:0] SW,
    output wire LED,
    output wire [7:0] SEGMENT,
    output wire [3:0] AN
);

    wire[15:0] cnt;
    wire [3:0] Hex;

```

```

    wire clk_1s;

    clk_1s clk_div_1s (.clk(clk), .clk_1s(clk_1s));

    RevCounter counter(.clk(clk_1s), .rst(SW[1]), .s(SW[0]), .cnt(cnt),
    .Rc(LED));

    DisplayNumber display(.clk(clk), .rst(1'b0), .hexs(cnt), .LEs(4'b0
    000), .points(4'b0000), .AN(AN), .SEGMENT(SEGMENT));

endmodule

```

二、实验结果和分析

4 位二进制计数器仿真激励

- 以下是我们书写的仿真激励代码

```

`timescale 1ns / 1ps

module counter4b_sim();

reg clk;


Counter4b c0(
    .clk(clk),
    .Qa(Qa),
    .Qb(Qb),
    .Qc(Qc),
    .Qd(Qd),
    .Rc(Rc)
);

initial forever begin
    clk = 1'b0; #100;
    clk = 1'b1; #100;
end

endmodule

```

- 以下是仿真激励的结果

 

- 我们在仿真过程中模拟了 `clk` 信号的振荡,可以观察得到 `Q` 的输出在 `clk` 的上升沿发生变化。`{Qd, Qc, Qb, Qa}` 随振荡自增并呈周期性变化。`Rc` 给出进位信号。

4 位可逆二进制计数器上板验证

- 以下是本次实验中的引脚约束文件

```
# Main clock
set_property PACKAGE_PIN AC18 [get_ports clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk]

create_clock -period 10.000 -name clk [get_ports "clk"]

set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports {SW[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports {SW[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[1]}]

# LED
set_property PACKAGE_PIN AF24 [get_ports {LED}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED}]

set_property PACKAGE_PIN AD21 [get_ports {AN[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports {AN[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AB21 [get_ports {AN[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports {AN[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AB22 [get_ports {SEGMENT[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports {SEGMENT[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AD23 [get_ports {SEGMENT[2]}]
set_property PACKAGE_PIN Y21 [get_ports {SEGMENT[3]}]
set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports {SEGMENT[4]}]
set_property PACKAGE_PIN AC24 [get_ports {SEGMENT[5]}]
set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports {SEGMENT[6]}]
set_property PACKAGE_PIN AA22 [get_ports {SEGMENT[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[7]}]
```

- 由于本次实验的上板验证很难用图片说明,因此我附上了一个视频。可以看到,该计数器可以实现自增自减自动计数的基本功能。

三、讨论、心得

- 本次实验主要完成了计数器的时序电路。通过原理图和 `verilog` 代码的书写，我对时序电路的具体实现有了更加的了解。
- 本次实验没有特别的难点，就是在搭建 `top` 模块的时候要注意以下各模块的关系并进行正确的连线。