


第六章布置习题参考解

6-6 解:

a) 1000, 0100, 0010, 0001, 1000

b) n 个状态

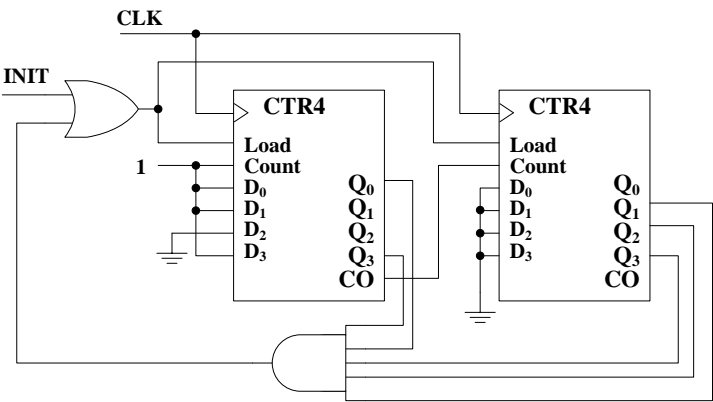6-13 解: $(11)_{10}=(00001011)_2, (233)_{10}=(11101001)_2$



6-16 解:

根据计数顺序，可以列出状态表如下：

Present state			Next state		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

根据此状态表，可以写出激励函数：

$$D_A = A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{A}BC$$


$$D_B = \bar{B}$$

$$D_C = \bar{B}C + B\bar{C}$$


电路图略

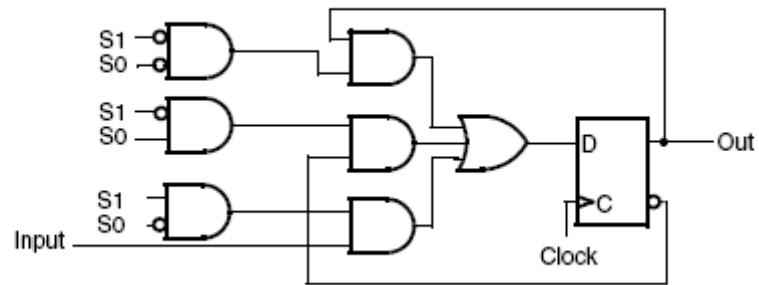6-17 解:


The basic cell of the register is as follows:




6-19

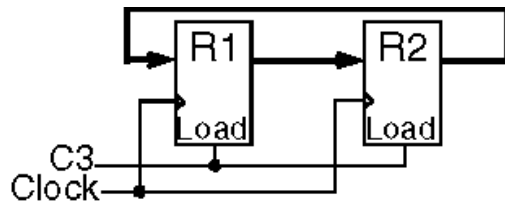


6-23

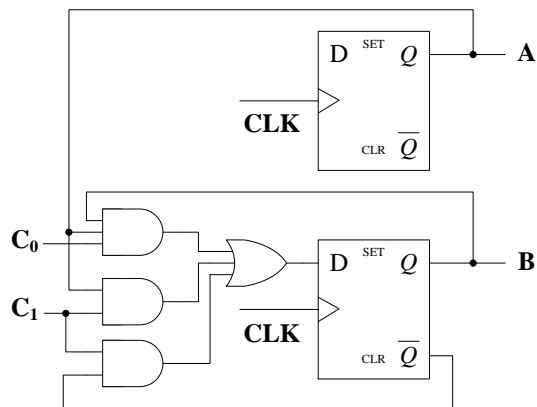

6-27

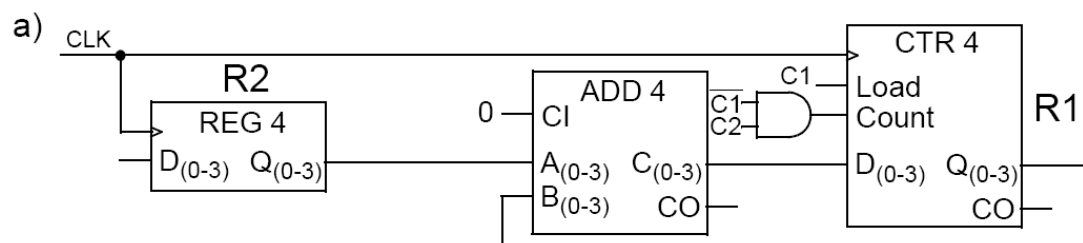

b)

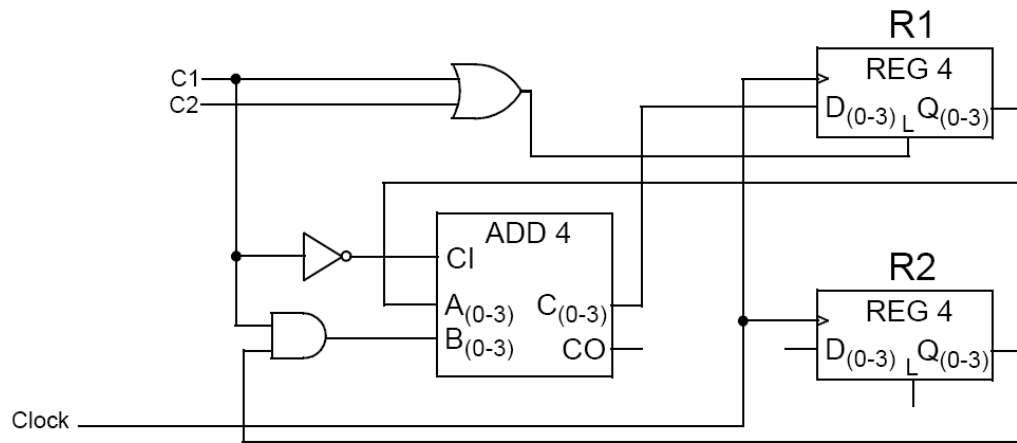

6-34

0101 → 1010 → 0101 → 1010 → 1101 → 0110 → 0011 → 0001 → 1000