

数字逻辑设计实验

实验8、全加器的设计实现

2023年11月



提 纲

- 实验目的
- 实验设备与材料
- 实验任务
- 实验原理
- 实验内容与步骤



实验目的

- 掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
- 掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
- 了解加法器在CPU中的地位
- 掌握FPGA开发平台进行简单的I/O数据交互



实验设备与材料

□ 实验设备

■ 装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台

■ SWORD开发板 1套

□ 实验材料

■ 无



实验任务

- 任务1：设计4位串行进位加法器
- 任务2：实现4位加法器应用



实验原理

□ 1位全加器

- 三个输入位：数据位 A_i 和 B_i ，低位进位输入 C_i
- 二个输出位：全加和 S_i ，进位输出 C_{i+1}


A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$


$$C_{i+1} = A_i B_i + B_i C_i + C_i A_i$$

一位全加器

□ 根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图

 

 
```
module adder_1bit(  
    input wire a, b, ci,  
    output wire s, co);  
    // 根据真值表或等式填写  
    // 对应的代码  
endmodule
```





多位串行进位加法器

 - 多位全加器可由一位全加器将进位串接构成
- 高位进位生成速度慢，位数越多时间越长




4位全加器

 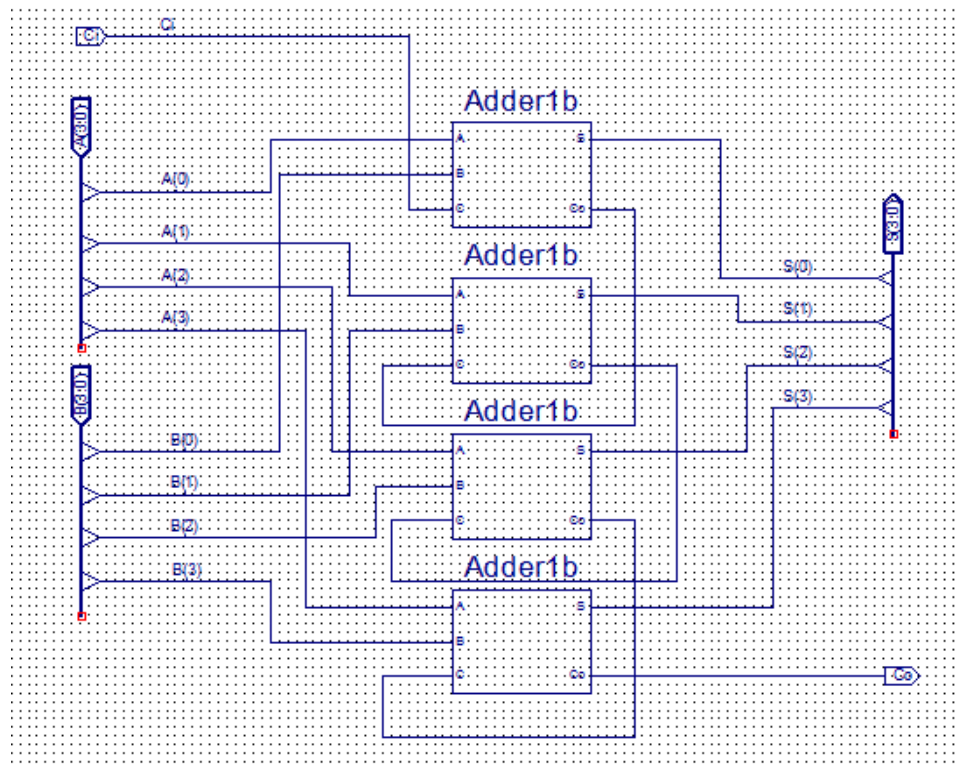

4位全加器(结构化描述)
 
```
module adder_4bit(  
    input [3:0]A,  
    input [3:0]B,  
    input Ci,  
    output [3:0]S,  
    output Co  
);  
    wire [0:2] Temp;  
    // 根据电路图连接组件  
endmodule
```



调用其他模型模版
调用了module模版（如Adder1b），调用的模块被命名为module_name（如add1），其中port_n端口连接wire_n线（如S端口连接wire Sum）
module module_name(.port_1(wire_1), ..., .port_n(wire_n));



4位全加器(行为描述)

```
module adder_4bit(  
    input [3:0]A,  
    input [3:0]B,  
    input Ci,  
    output [3:0]S,  
    output Co  
);  
    wire [4:0] Temp;  
    assign Temp=?;  
    assign Co=?;  
    assign S=;  
endmodule
```

直接对组件的行为进行描述（类似于C语言）



防抖动模块

```
module pbdebounce(  
    input wire clk_1ms,  
    input wire button,  
    output reg pbreg  
);  
    // 设置寄存器（可以保存值不变直到再次被改变  
    reg[7:0] pbshift;  
    // 时序电路，在时钟上沿时触发  
    always@(posedge clk_1ms) begin  
        // 将8位都向左移动一位  
        // 7 6 5 4 3 2 1 0  
        // 6 5 4 3 2 1 0 0(注意，其他的数字代表位置，但是这个0代表补位为0)  
        pbshift=pbshift<<1;  
        // 将输入的值作为最后一位  
        pbshift[0]=button;  
        if(pbshift==8'b0)  
            pbreg=0;  
        // 为什么这样子可以防抖动  
        if(pbshift==8'hFF)  
            pbreg=1;  
    end  
endmodule
```



设计按键数据输入模块

□ 使用行为描述设计

■ 在实验7基础上，更新“加法”为Adder4b模块

```
module CreateNumber(  
    input wire clk,  
    input wire [1:0] btn,  
    output reg [7:0] num  
);  
  
    wire [3:0] A,B;  
    wire [1:0] temp_btn;  
  
    initial num<=8'b 00010010;  
  
    assign A=num[3:0]+1'b1;  
    assign B=num[7:4]+1'b1;  
  
    pbdebounce p0(.clk_1ms(clk),.button(btn[0]),.pbreg(temp_btn[0]));  
    pbdebounce p1(.clk_1ms(clk),.button(btn[1]),.pbreg(temp_btn[1]));  
  
    always@(posedge temp_btn[0]) num[3:0]<=A;  
    always@(posedge temp_btn[1]) num[7:4]<=B;  
  
endmodule
```



CreateNumber模块参考代码

```
module CreateNumber(  
    input wire clk,  
    input wire [1:0]btn,  
    output reg [7:0]num,  
    output C1,  
    output [3:0]sum//num[3:0]和num[7:4]的和  
);  
  
wire [31:0] div;  
clkdiv cd0(.clkdiv(div),.clk(clk),.rst(1'b0));  
  
wire[3:0]A, B;  
wire A1,B1;  
wire[1:0]temp_btn;  
  
initial num <= 0;  
//to fill sth here  
adder_4bit a0(...);//A=num[3:0]+1,进位输出接wire A1  
adder_4bit a1(...);//B=num[7:4]+1,进位输出接Wire B2  
adder_4bit a2(...);//sum=num[3:0]+num[7:4],进位输出接output C1,Sum输出接output sum  
  
pbdebounce p0(.clk_lms(div[17]),.button(btn[0]),.pbreg(temp_btn[0]));  
pbdebounce p1(.clk_lms(div[17]),.button(btn[1]),.pbreg(temp_btn[1]));  
  
always@(posedge temp_btn[0]) num[3:0] <=A;  
always@(posedge temp_btn[1]) num[7:4] <=B;  
  
endmodule
```




设计Top模块

```
module top(  
    input wire clk,  
    input wire [7:0]SW,  
    input wire [1:0]btn,  
    output wire [3:0]AN,  
    output wire [7:0]SEGMENT  
);  
  
    wire [7:0]num;  
    wire [3:0]sum;  
    wire C1;  
    CreateNumber c0(.btn(btn), .num(num),  
        .clk(clk),  
        .sum(sum),  
        .C1(C1));  
    disp_num d0(.clk(clk),.HEXS({3'b0,C1,sum,num}),.LES(SW[7:4]),  
        .points(SW[3:0]),.RST(1'b0),.AN(AN),  
        .LED(SEGMENT[6:0]),.point(SEGMENT[7]));  
endmodule
```




工程的整体结构

Hierarchy

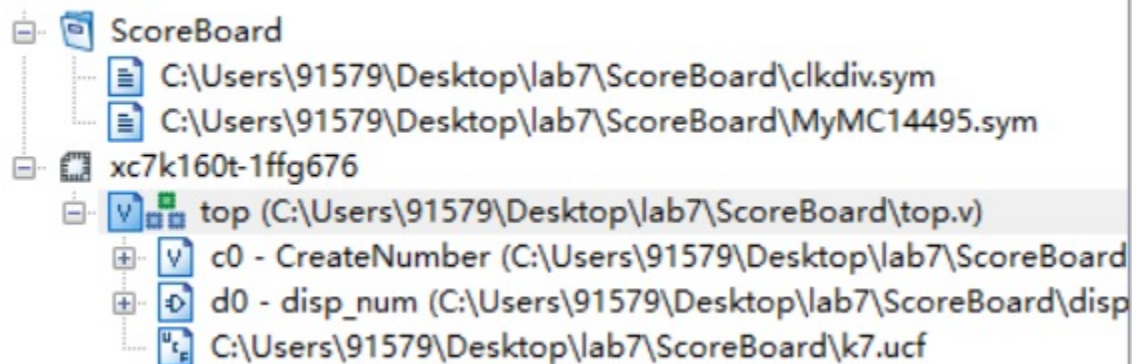



实验内容与步骤

- 任务1：设计4位串行进位加法器
- 任务2：实现4位加法器应用



4位加法器设计 (schematic)

□ 新建工程

- 工程名称用MyAdder。
- Top Level Source Type用HDL

□ 新建源文件

- 类型是Schematic
- 文件名称用Adder1b。

□ 原理图方式进行设计



4位加法器设计 (schematic)

□ 新建源文件

- 类型是Schematic
- 文件名称用Adder4b。

□ 原理图方式进行设计，调用前面设计的Adder1b

□ 进行波形仿真




4位加法器设计 (verilog)

□ 下载工程

□ 补全源文件

- 根据注释和ppt提示补全adder_1bit.v和adder_4bit.v代码（根据原理图）
- 根据注释和ppt提示补全adder_4bit.v代码（根据行为描述）

4位加法器设计 (2)

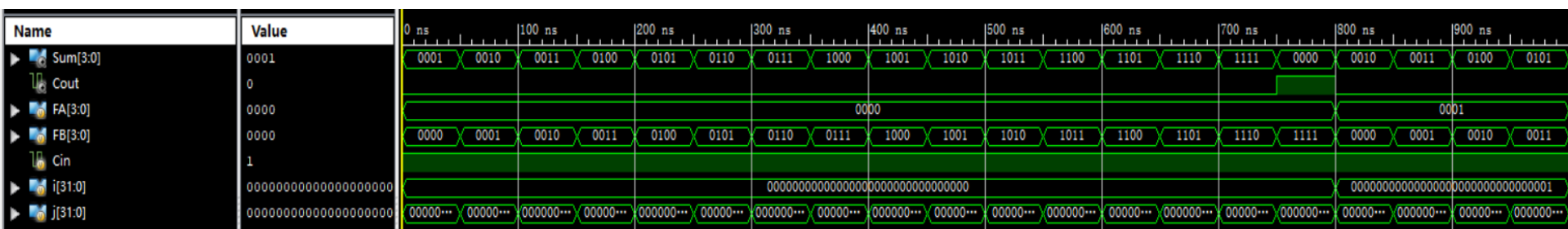

initial begin

Cin = 1'b1;

for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin

for(j = 0; j < 16; j = j + 1) begin

FA = i;

FB = j;

#50;

end

end

end



加法器应用设计 (1)

□ 步骤:

- 1. 采用Verilog设计或电路图实现加法器模块
- 2. 采用Verilog设计实现防抖动模块;
- 3. 更新CreateNumber模块, 加入防抖动模块并调用设计的加法器;
- 4. 组合CreateNumber模块以及Lab7中的disp_num模块实现top模块;



加法器应用设计 (2)

□ 业务逻辑要求

- 两个4位操作数A, B
- 可用两个按键进行自增
- 得到和C和进位Co
- 把A、B、C和Co动态显示
- 按键做防抖动处理

物理验证



```
NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18 ;
```

```
NET"btn[0]" LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
```

```
NET "btn[0]" clock_dedicated_route = false;
```

```
NET"btn[1]" LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
```

```
NET "btn[1]" clock_dedicated_route = false;
```

```
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#a
```

```
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#b
```

```
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
```

```
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#g
```

```
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;#point
```

```
NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #point0
```

```
NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #point1
```

```
NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #point2
```

```
NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #point3
```

```
NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #AN0
```

```
NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #AN1
```

```
NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #AN2
```

```
NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15 ; #AN3
```




Thank You !